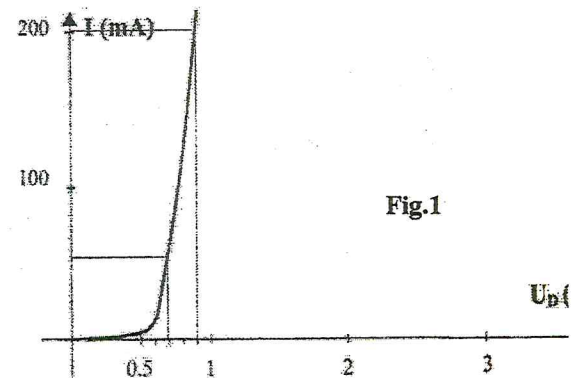


Examen

Questions de cours (2pts)

On considère la caractéristique $I = f(U_d)$ d'une diode à jonction **Figure. 1**.

- 1- Déterminer la tension de seuil de cette diode.
- 2- Soit M le point de fonctionnement appartenant à la courbe tel que $I_M = 100\text{mA}$. Trouver graphiquement la résistance dynamique de la diode en ce point.



Exercice 1(2pts)

Pour le circuit de la **Figure.2** Trouver les valeurs correspondantes de R_1 pour satisfaire chacune des conditions suivantes :

- a- $v = 3\text{V}$; b- $v = 0\text{V}$; c- $i = 3\text{A}$; d- La puissance dissipée dans R_1 est de 12W .

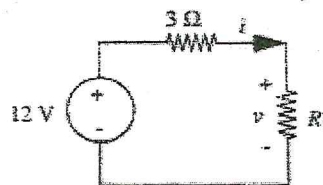


Fig.2

Exercice 2 (6pts)

1. Réduire le circuit de la **Fig. 3** à un dipôle équivalent comprenant une source de tension V_{eq} en série avec une résistance R_{eq} entre les deux points 1 et 1'.
2. Si on connecte à l'accès 11' une résistance de charge $R_L = 10\ \Omega$, calculer la puissance absorbée par R_L .

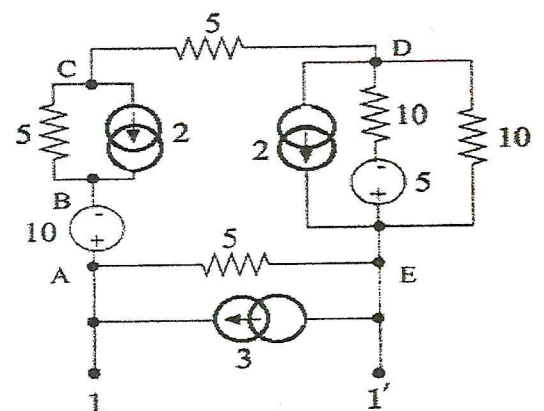


Fig.3


Corrige Type

Q de cours: (2pts)

1 - $U_S = 0,6V$ (1)

2 - $R = \frac{\Delta U}{\Delta I} = \frac{0,9 - 0,7}{150 - 50} \cdot 10^3 = 1,4 \Omega$ (1)

Ex1: (2pts)

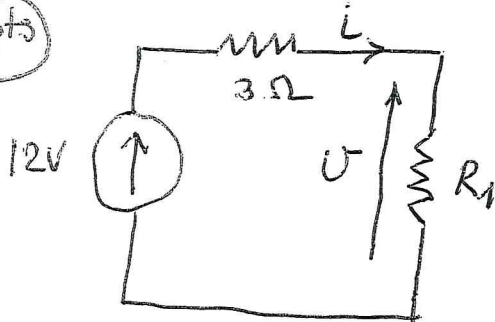

a - $U = 3V$ $R_1 = ?$

$U = \frac{R_1}{R_1 + 3} \cdot 12 \Rightarrow$ puisque $U = 3V$ donc (0,25)

$3 = \frac{12R_1}{R_1 + 3} \Rightarrow 3R_1 + 9 = 12R_1 \Rightarrow 9R_1 = 9$

$R_1 = 1 \Omega$ (0,25)

b - $U = 0 \Rightarrow R_1 = 0$ (0,5)

c - $i = 3A$

$i = \frac{12}{R_1 + 3} \Rightarrow 3 = \frac{12}{R_1 + 3} \Rightarrow 3R_1 + 9 = 12$ (0,25)

$3R_1 = 3 \Rightarrow R_1 = 1 \Omega$ (0,25)

d. La puissance dissipée dans $R_1 = 12W$

$P = UI = R_1 i^2 = R_1 \left(\frac{12}{R_1 + 3} \right)^2$ (0,25)

$12 = \frac{144 R_1}{(R_1 + 3)^2}$

$12(R_1^2 + 6R_1 + 9) = 144 R_1$

$12R_1^2 + 72R_1 + 108 - 144R_1 = 0$

$$12R_1^2 - 72R_1 + 108 = 0$$



$$6R_1^2 - 36R_1 + 54 = 0$$






$$R_1^2 - 6R_1 + 9 = 0$$

$$\Delta = 36 - 36$$


$$(R_1 - 3)^2 = 0 \Rightarrow R_1 = 3\Omega \quad (0,25)$$

EX 2: (6pts)

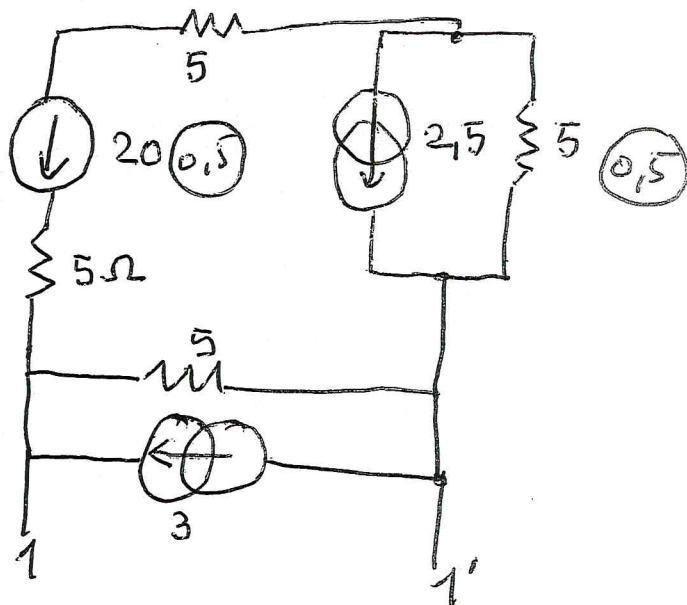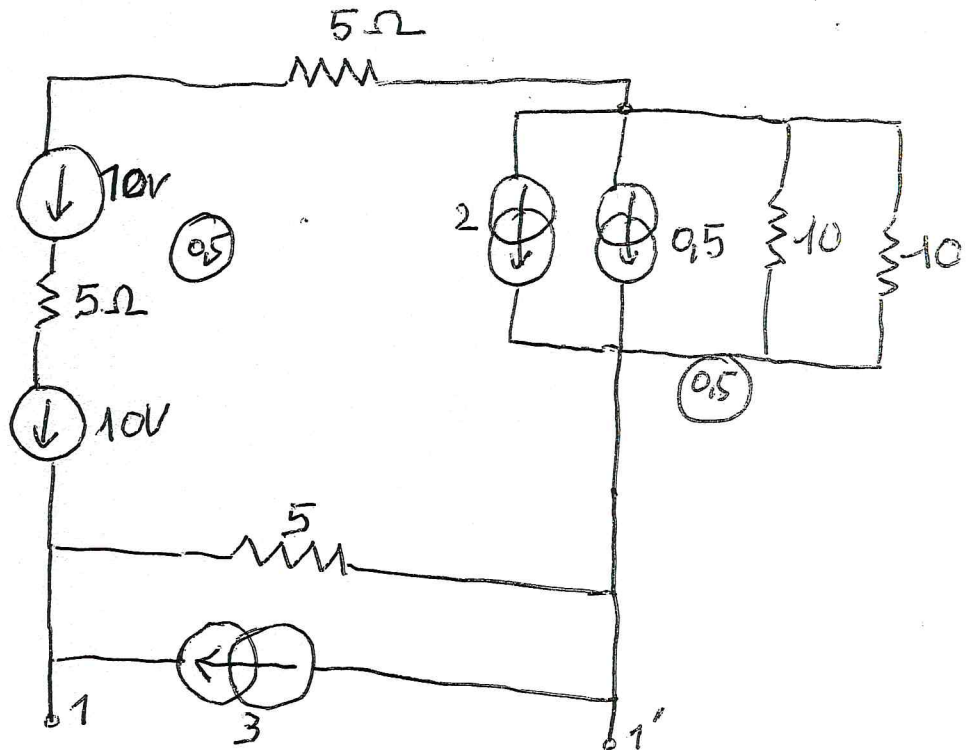

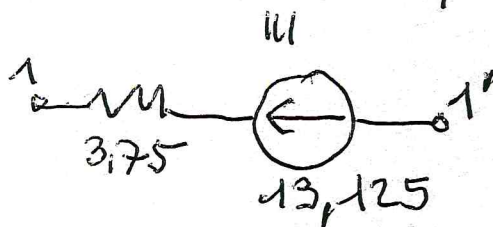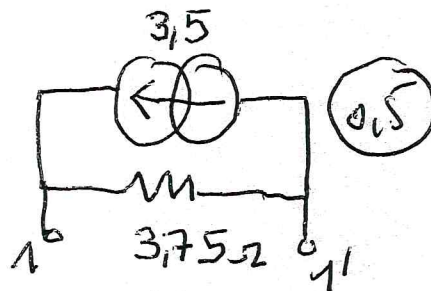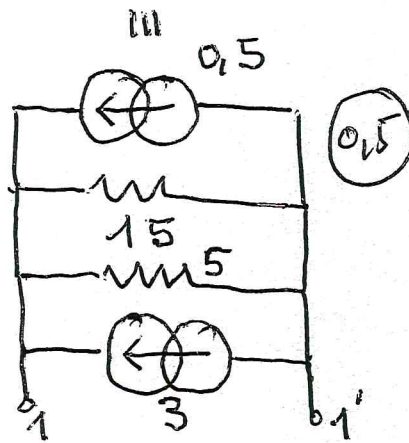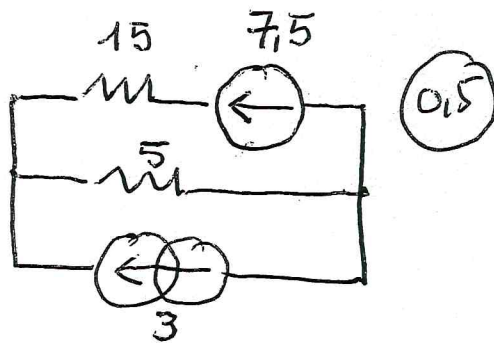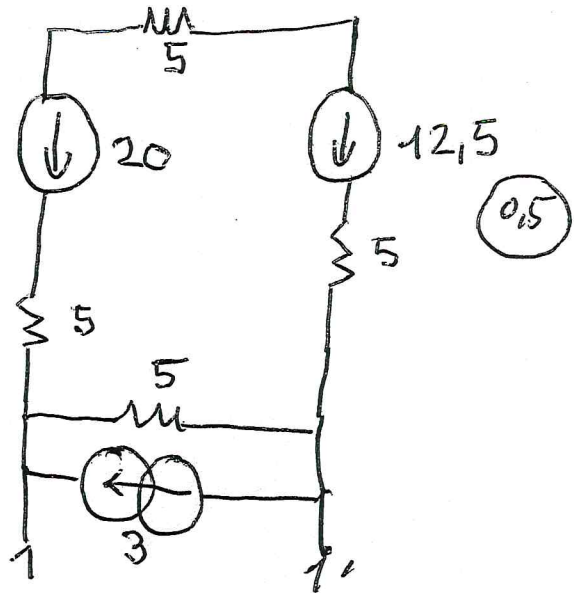

$V_{eq} = 13,125$
 $R_{eq} = 3,75$

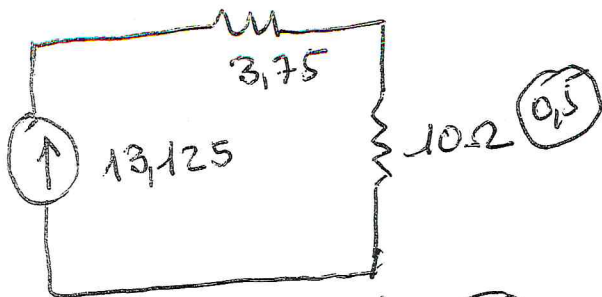


$$P = R i^2 \quad (0,5)$$

$$i = \frac{13,125}{3,75 + 10} = \frac{13,125}{13,75} = 0,95 \quad (0,5)$$

$$P = 10 \cdot (0,95)^2 = 9W \quad (0,5)$$

EX 3

1- calcul de E_{Th}

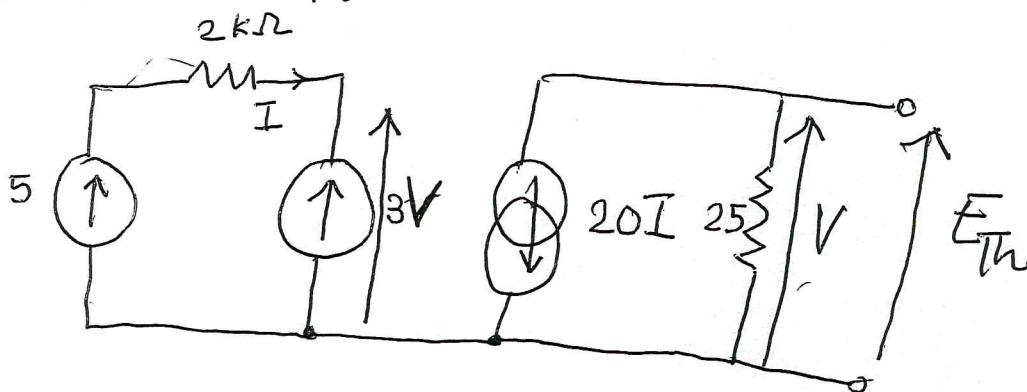

$$E_{Th} = V \quad (0,5)$$

$$V = -25 \times 20 \cdot I = -500 \cdot I \quad (1) \quad (0,5)$$

$$5 = 2000 \cdot I + 3V \quad (2) \quad (0,5)$$


on injecte (1) dans (2)

$$5 = \frac{-2000 \cdot V}{500} + 3V$$

$$5 = -4V + 3V \Rightarrow \boxed{E_{Th} = -5 \text{ volts}} \quad (0,5)$$

2- calcul de R_{Th}

$$R_{Th} = \frac{E_s}{I_s} \quad (0,5)$$

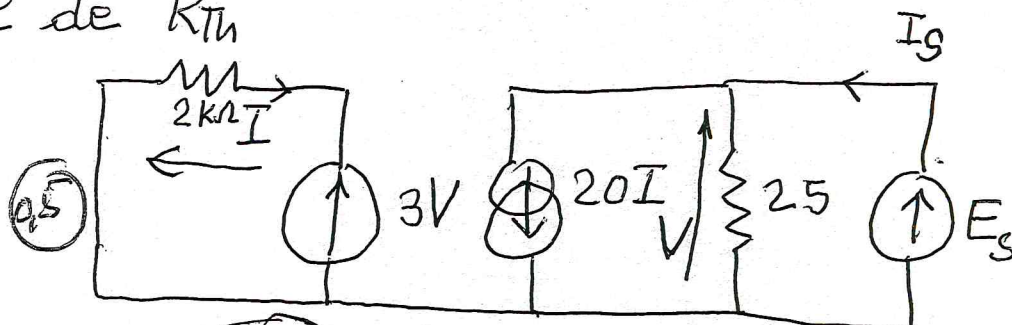

$$I_s = 20 \cdot I + \frac{V}{25} \quad (1) \quad (0.5)$$

$$3V = -2000 \cdot I \quad (2) \quad (0.5)$$

$$V = E_s \quad (3) \quad (0.5)$$

on injecte (3), (2) dans (1)


$$I_s = -\frac{20 \cdot 3 E_s}{2000} + \frac{E_s}{25} \quad (0.5)$$

$$I_s = \left(-\frac{60}{2000} + \frac{1}{25} \right) E_s$$


$$I_s = \left(-\frac{3}{100} + \frac{4}{100} \right) E_s \Rightarrow I_s = \frac{E_s}{100}$$

$$R_{Th} = \frac{E_s}{I_s} \Rightarrow R_{Th} = 100 \Omega \quad (0.5)$$

EX 4

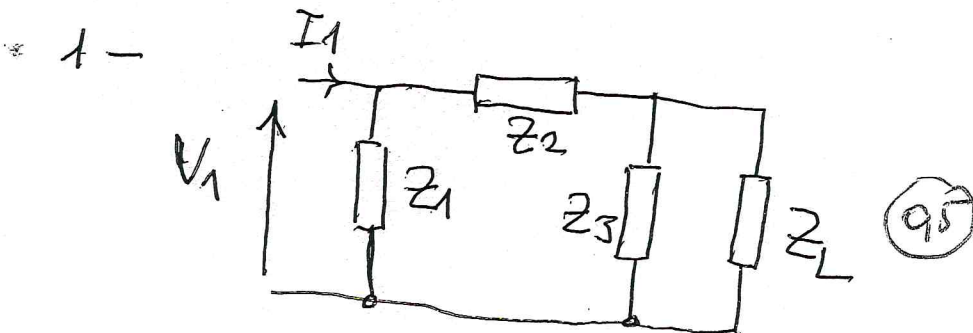
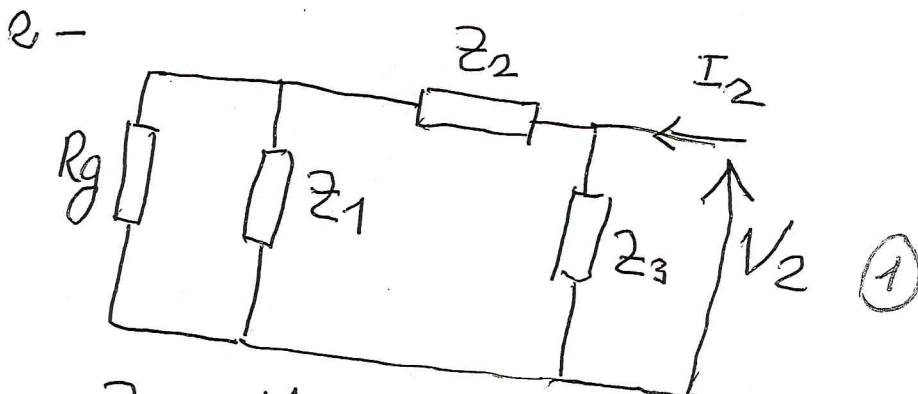
$$Z_e = \frac{V_1}{I_1} = Z_1 \parallel (Z_2 + Z_3 \parallel Z_L) \quad (2)$$



$$Z_s = \frac{V_2}{I_2} = Z_3 \parallel (Z_2 + Z_1 \parallel R_g) \quad (0.5)$$